

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 5th Day	Syllabus: Unit # 10: Voltage and resistance to for your information	

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×6=3)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. The source of electricity is:

(a) Cell	سل	(b) Fuse	فیوز
(c) Switch	سوچ	(d) Circuit breaker	سرکٹ بریکر

2. A torch cell has:

(a) 1 volt	1 ولٹ	(b) 1.5 volt	1.5 ولٹ	(c) 2 volt	2 ولٹ	(d) 3volt	3 ولٹ
------------	-------	--------------	---------	------------	-------	-----------	-------

3. The SI unit of resistance is:

(a) Volt	ولٹ	(b) Ampere	اپیپر	(c) Ohm	اوہم	(d) Hertz	ہرٹز
----------	-----	------------	-------	---------	------	-----------	------

4. Which wire has much more resistance?

(a) Copper wire	کاپروار	(b) Nichrome wire	نائکروم وار
(c) Silver wire	سلور وار	(d) Both a&c	دوноں a&c

5. The resistance of wire depends upon:

(a) Length of wire	تارکی لمبائی	(b) Thickness of wire	تارکی موٹائی
(c) Material	میٹریل	(d) All of these	یہ تمام

6. The voltage is measured in:

(a) Ω	(b) A	(c) V	(d) mA
--------------	-------	-------	--------

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

(i) What is the function of voltmeter? ولٹ میٹر کا کام کیا ہے؟

(ii) Why switches are connected in circuits? سوچ سرکٹس میں کیوں جڑے ہوتے ہیں؟

Q.No.3 What is resistance? Explain ohm's law. (3)

ریزنس کیا ہے؟ اوہم کے قانون کی وضاحت کریں۔

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 5th Day	Syllabus: Unit # 10: Voltage and resistance to for your information	

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×6=3)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. The source of electricity is:

(a) Cell	سل	(b) Fuse	فیوز
(c) Switch	سوچ	(d) Circuit breaker	سرکٹ بریکر

2. A torch cell has:

(a) 1 volt	1 ولٹ	(b) 1.5 volt	1.5 ولٹ	(c) 2 volt	2 ولٹ	(d) 3volt	3 ولٹ
------------	-------	--------------	---------	------------	-------	-----------	-------

3. The SI unit of resistance is:

(a) Volt	ولٹ	(b) Ampere	اپیپر	(c) Ohm	اوہم	(d) Hertz	ہرٹز
----------	-----	------------	-------	---------	------	-----------	------

4. Which wire has much more resistance?

(a) Copper wire	کاپروار	(b) Nichrome wire	نائکروم وار
(c) Silver wire	سلور وار	(d) Both a&c	دوноں a&c

5. The resistance of wire depends upon:

(a) Length of wire	تارکی لمبائی	(b) Thickness of wire	تارکی موٹائی
(c) Material	میٹریل	(d) All of these	یہ تمام

6. The voltage is measured in:

(a) Ω	(b) A	(c) V	(d) mA
--------------	-------	-------	--------

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

(i) What is the function of voltmeter? ولٹ میٹر کا کام کیا ہے؟

(ii) Why switches are connected in circuits? سوچ سرکٹس میں کیوں جڑے ہوتے ہیں؟

Q.No.3 What is resistance? Explain ohm's law. (3)

ریزنس کیا ہے؟ اوہم کے قانون کی وضاحت کریں۔